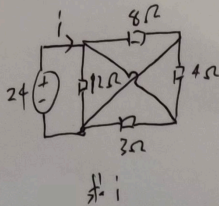


Digital Circuits 2023-spring Midterm


出题人：23年春季电路基础老师们

抄题人：薛陵园

The original file is in:




求 i

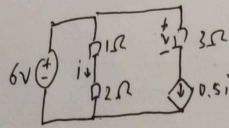


(1) 求 i, V

(2) 电路中有什麼类型的源

(3) 计算 dependent source absorbed 的能量

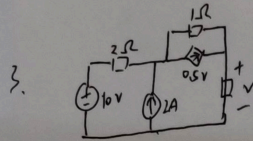


用叠加法求 V

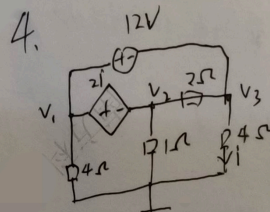


用节点电压法求 V_1, V_2, V_3

#5

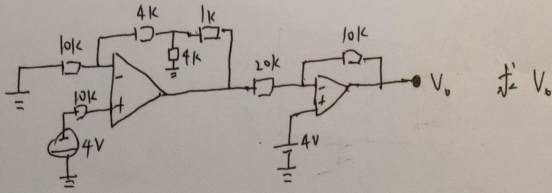


#6

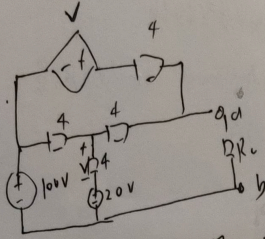

求电压源和 R_L 最大功率

#7

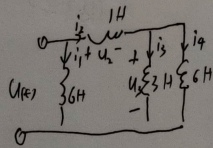


当 $t > 0$ 时 $u_1(t) = 8e^{-2t}$

(1) 求 $i_1(t)$ 和 $i_3(t)$

(2) 求 $u_2(t)$ 和 $u_3(t)$

#8

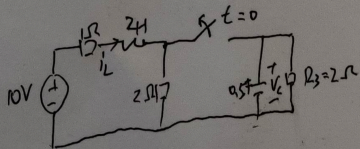

求 $i_L(t)$ 和 $V_o(t)$ for $t > 0$