

姓名: 何衍宁

学号: 12311512

实验班级: 01

姓名: 朱厚沐

学号: 12212633

实验班级: 01

组合逻辑电路

1. 实验目的

- 掌握组合逻辑电路的功能测试;
- 验证半加器和全加器的逻辑功能;
- 掌握集成译码器及数据选择器的原理;
- 了解译码器及数据选择器的应用。

2. 预习要求

- 预习组合逻辑电路的分析方法;
- 阅读本实验所用各门电路IC的数据手册;
- 预习用与非门和异或门构成的半加器、全加器的工作原理;
- 预习二进制数的运算。

3. 实验器材

序号	名 称	型号与规格	数 量	备 注
1	ELVIS II+原型平台	ELVIS II+	1	
2	面包板		1	
3	元器件	74LS00 二输入端四与非门 3片, 74LS86 二输入端四异或门 1片, 74LS54 四组输入与或非门 1片, 74LS139 2-4线译码器 1片, 74LS153 双4选1数据选择器 1片。	7	

4. 实验内容

4.1 组合逻辑电路功能测试

用 2 片 74LS00 组成图 1.1 所示逻辑电路，图中 U1A,U1B,U1C,U1D 为第一片 74LS00 的四个单元，U2A,U2B,U2C 为第二片 74LS00 的其中三个单元。图中输入 A、B、C 接电平开关，输出 Y1、Y2 接 LED 电平指示。

按照表 1.1 改变 A、B、C 的状态，根据 LED 电平指示填表，并写出 Y1 和 Y2 的逻辑表达式。

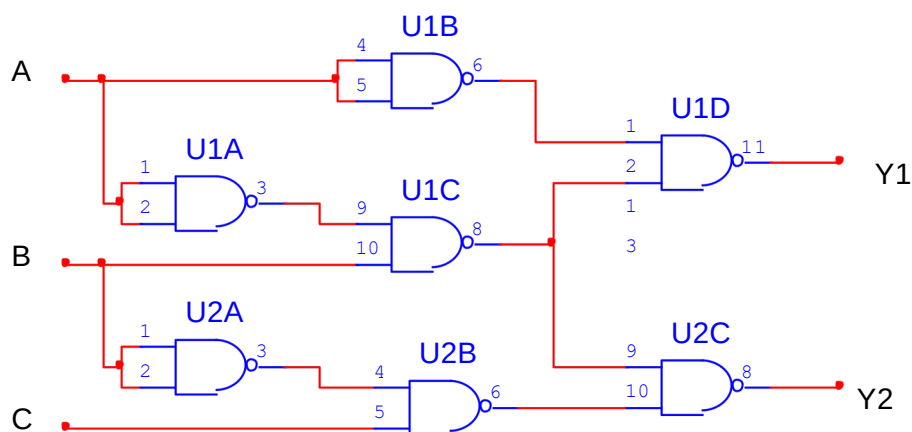


图1.1 组合逻辑电路功能测试

表1.1 组合逻辑电路功能测试

输入			输出	
A	B	C	Y1	Y2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	1
1	1	1	1	0
1	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
0	1	0	1	1

Y1 = A+B

Y2 = A'B+B'C

4.2 半加器的逻辑功能测试

根据半加器的逻辑表达式可知，半加器 Y 是 A、B 的异或，而进位 Z 是 A、B 相与，故半加器可用一个集成异或门和两个与非门组成如图 2.1 所示的电路。

数字电路实验报告



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

其中输入A、B接电平开关，输出Y、Z接LED电平指示。按表2.1要求改变A、B的状态，填表。

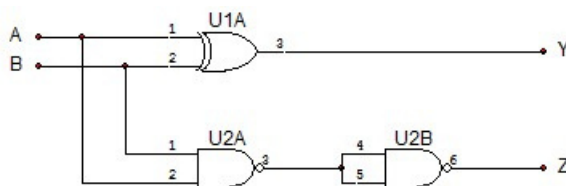


图2.1 半加器

表 2.1 半加器电路逻辑功能测试

输入		输出	
A	B	Y	Z
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

4.3 全加器的逻辑功能测试

全加器电路如图3.1所示，写出以下逻辑表达式（请使用原始输入，不要用中间结果）。

$$Y = \underline{A_i \oplus B_i} \quad Z = \underline{C_{i-1}} \quad X1 = \underline{A_i \odot B_i + C_{i-1}} \quad X2 = \underline{A_i \odot B_i + (A_i \oplus B_i)C_{i-1}}$$

$$X3 = \underline{A_i \oplus B_i + C_{i-1}} \quad Si = \underline{A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}} \quad Ci = \underline{(A_i \oplus B_i)C_{i-1} + A_i B_i}$$

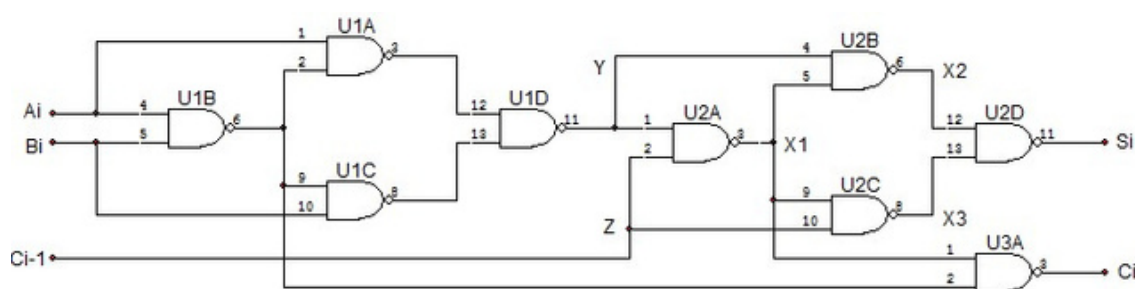


图 3.1 全加器

根据以上逻辑表达式列真值表如表 3.1所示，填写真值表。

表3.1 真值表

输入			输出						
Ai	Bi	Ci-1	Y	Z	X1	X2	X3	Si	Ci
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1

根据真值表，画出逻辑函数 Si 的卡诺图（选做）

Si 的卡诺图

Ai \ Bi Ci-1	0 0		0 1		1 1		1 0	
	0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	1				
1	1	0	1	0				

Ci 的卡诺图


Ai \ Bi Ci-1	0 0		0 1		1 1		1 0	
	0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	0				
1	0	1	1	1				

按原理图选择与非门接线进行测试，检查逻辑功能是否与表 3.1一致。

4.4 测试用异或、与或非门组成的全加器的逻辑功能

全加器可以用两个半加器和两个与门一个或门组成，在实验中，常用一块双异或门、一个与或非门（3-2-2-3输入）和一个与非门实现。

画出用异或门、与或非门和与非门实现全加器的逻辑电路图，写出逻辑表达式。

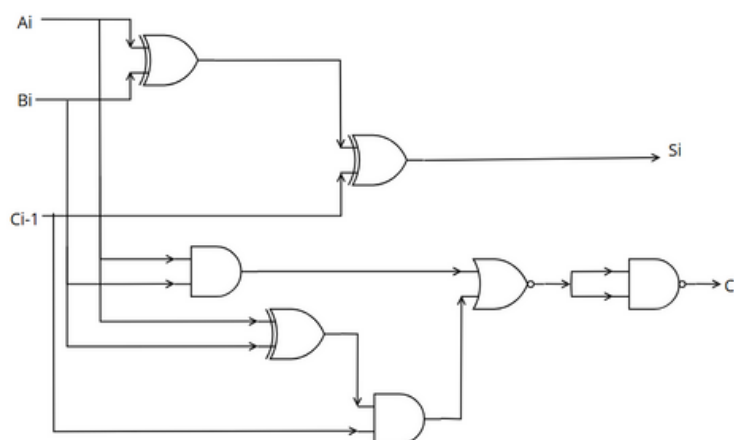

$$Si = Ai \oplus Bi \oplus Ci-1$$

$$Ci = ((AB + (A \oplus B)Ci-1))'$$

找出异或门、与或非门以及与非门器件按自己画出的图连线，接线时注意与或非门中不用的与门输入端接地。

当输入端Ai、Bi及Ci-1接逻辑电平开关，Si和Ci接LED电平显示，填写下表。

输入端	Ai	0	0	0	0	1	1	1	1
	Bi	0	0	1	1	0	0	1	1
	Ci-1	0	1	0	1	0	1	0	1
输出端	Si	0	1	1	0	1	0	0	1
	Ci	0	0	0	1	0	1	1	0

4.5 译码器功能测试

将 74LS139 译码器的管脚 1、2、3 接电平开关，管脚 4、5、6、7 接 LED 电平显示，接好电源和地，改变管脚1、2、3的状态，将结果记录于表5.1。

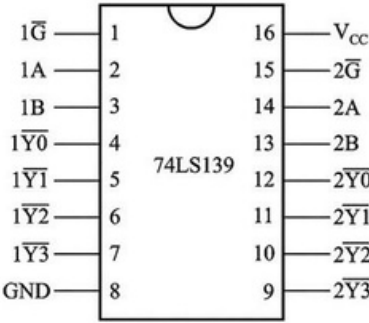



图5.1 译码器74LS139引脚图

表5.1 译码器74LS139逻辑功能测试

输入			输出			
使能	选择					
G	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3
H	X	X	1	1	1	1
L	L	L	0	1	1	1
L	L	H	1	0	1	1
L	H	L	1	1	0	1
L	H	H	1	1	1	0

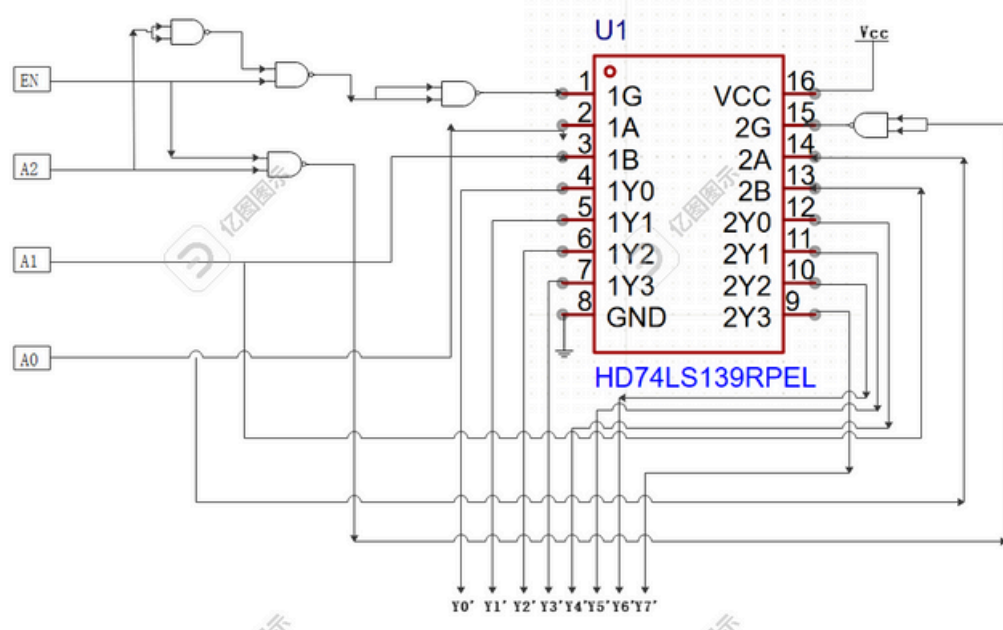4.6 译码器转换

将双2-4线译码器(带使能端, 三输入四输出)转换为带使能端的3-8线译码器 (四输入八输出, 可以额外增加与非门等逻辑门), 画出转换电路图并在实验箱上接线并验证设计是否正确。



4.7 数据选择器的测试及应用

将双4选1数据选择器74LS153的管脚如图7.1所示, 将管脚1、2、14接入逻辑开关, 连接电源, 测试其功能并填写功能表7.1。

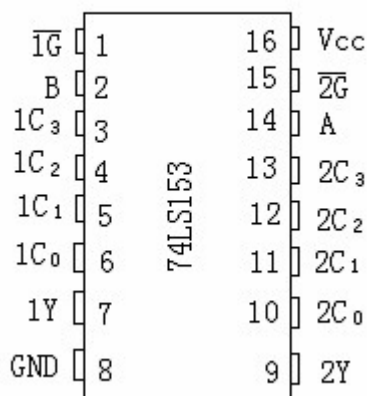



图 7.1 数据选择器74LS153

表7.1 数据选择器74LS153的逻辑功能测试


选择端		数据输入端				输出控制	输出
B	A	C0	C1	C2	C3	G	Y
X	X	X	X	X	X	H	0
L	L	L	X	X	X	L	0
L	L	H	X	X	X	L	1
L	H	X	L	X	X	L	0
L	H	X	H	X	X	L	1
H	L	X	X	L	X	L	0
H	L	X	X	H	X	L	1
H	H	X	X	X	L	L	0
H	H	X	X	X	H	L	1

附录：IC引脚图


74LS54

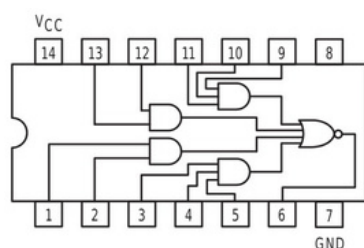

74LS00

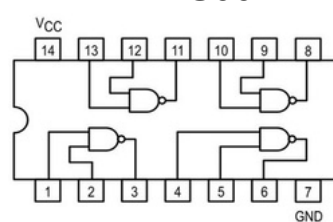

74LS86

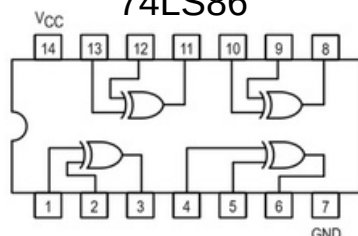


数字电路实验报告




南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电路连接图

4.1

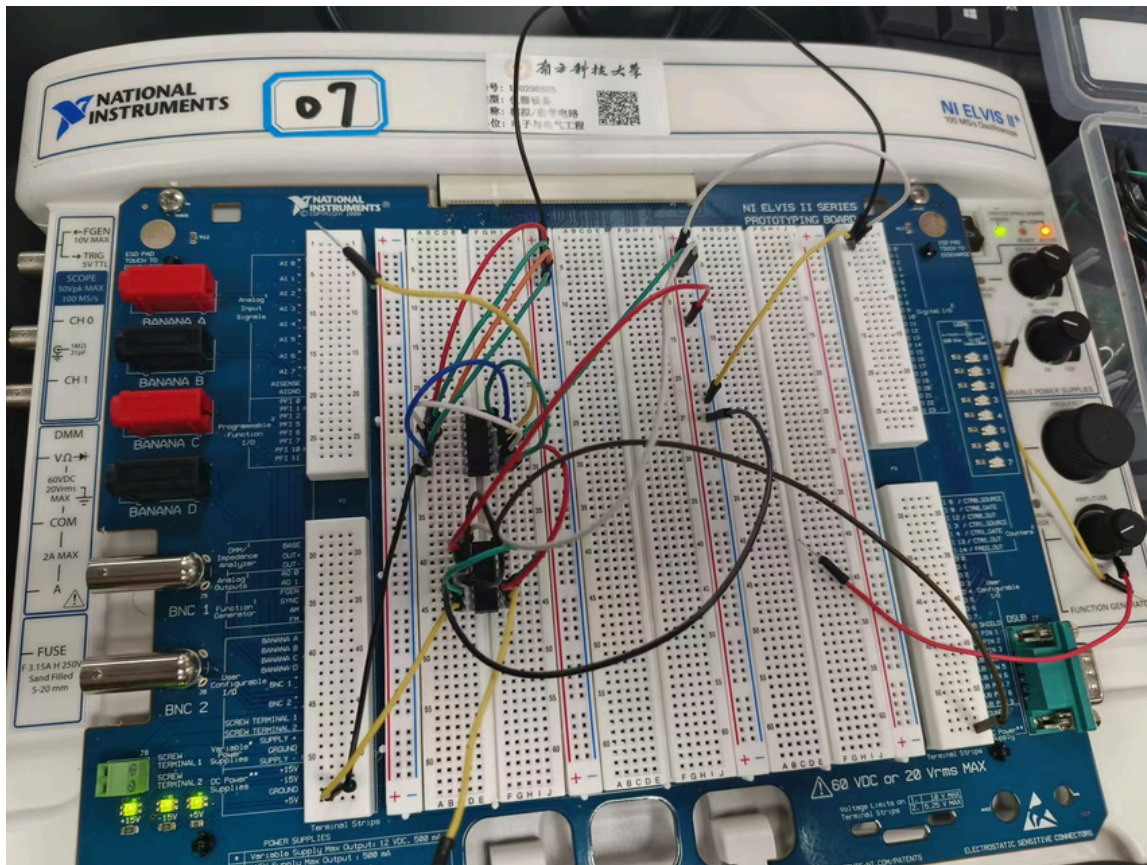

4.2

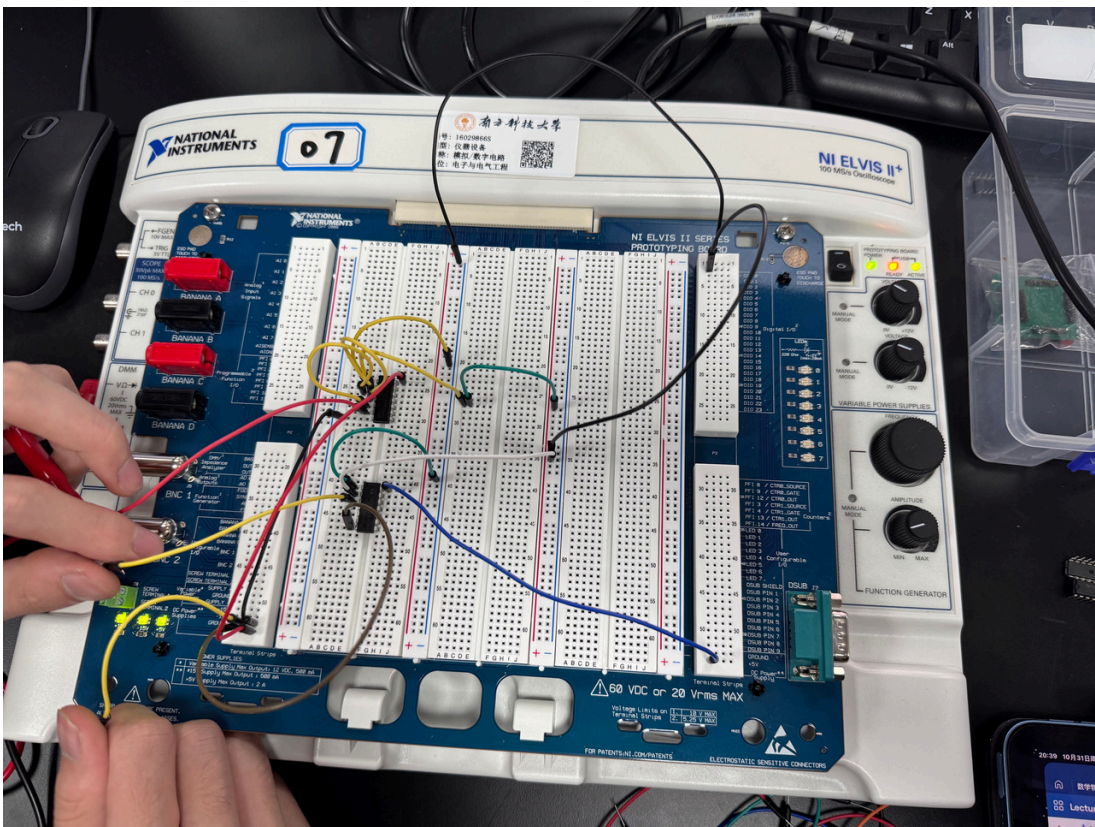


数字电路实验报告




南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

4.3

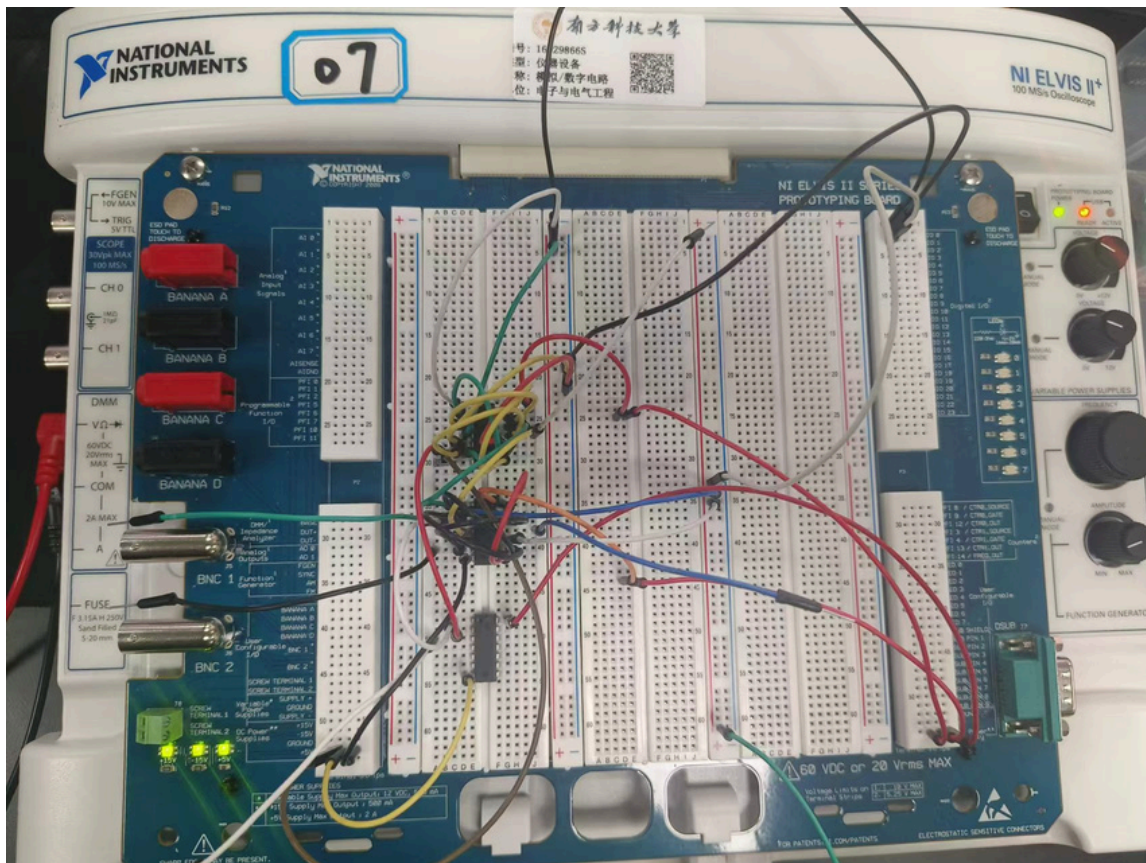

4.4

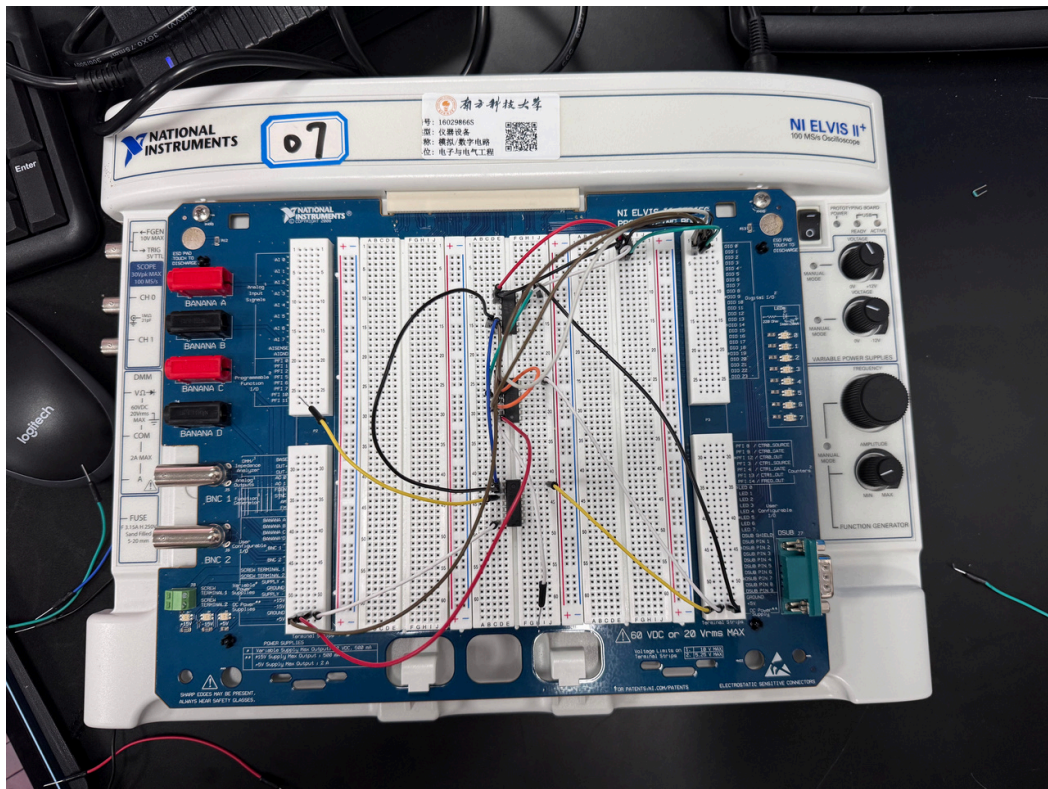


数字电路实验报告




南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

4.5

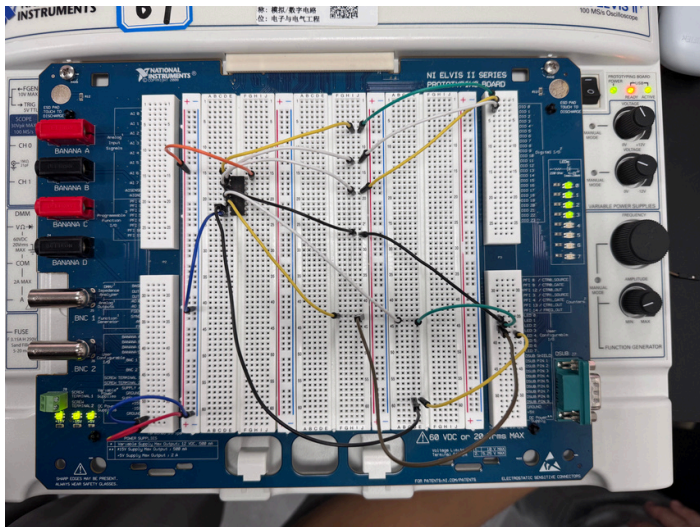

4.6

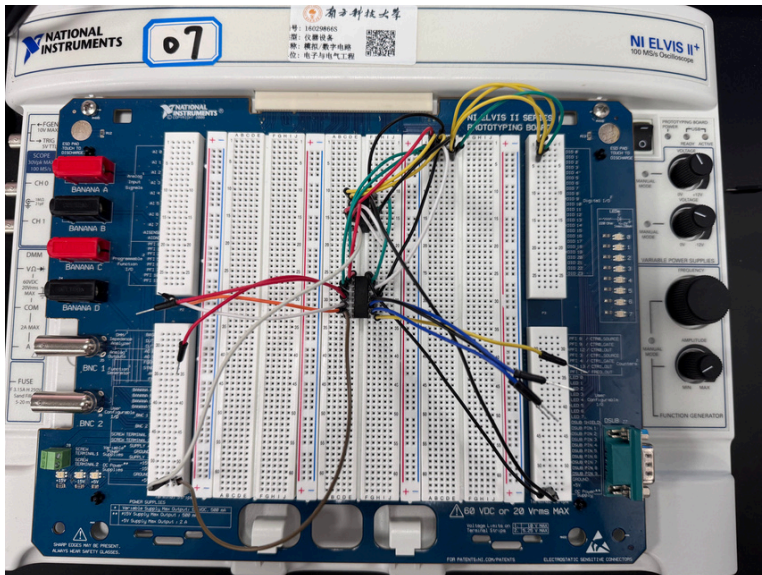

4.7

